

计算机组成原理实验报告

LAB02

题目： 数据通路与时序机

姓名： 李维晟



学号： PB17000100

实验目的

- 重新巩固Verilog语法
- 巩固数据通路和状态机的概念
- 学习如何用Verilog实现模块中的数据通路和状态机，并实现一个排序模块和除法模块。

实验内容

  1. 排序：s0 ~ s3是x0 ~ x3的排序结果
2. 除法运算：x / y = q ... r （以上均考虑无符号数）




逻辑设计

- 模块化设计，SRT 排序一个模块，DIV 为一个除法模块。
- 排序采用冒泡排序，有限状态机一共有 reset , done 和6种中间状态，每个中间状态会比较两个寄存器的值，并决定是否交换。
- 除法 DIV 的逻辑为不断移位除数。有限状态机如下：

状态	功能
000	初始化
001	判断被除数还是不是大于除数
010	移位除数
011	done
100	reset


实验仿真下载

SRT

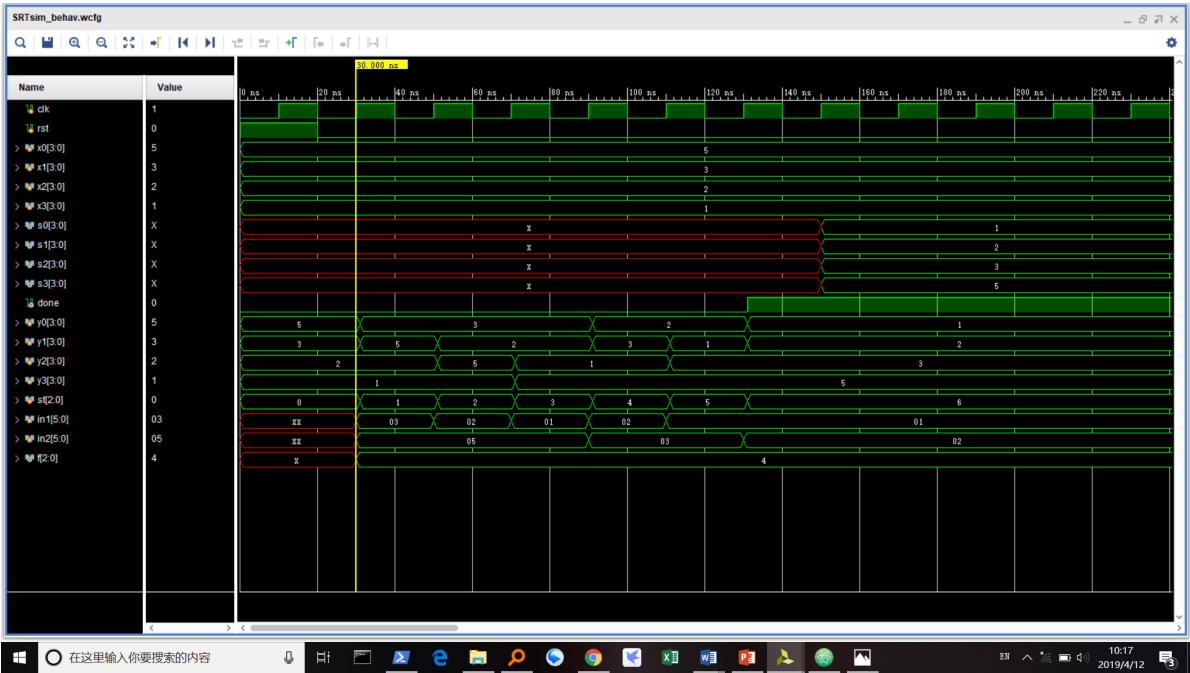

1235 排序为 5321，时间花费为6个周期。下载也完全正确。

DIV

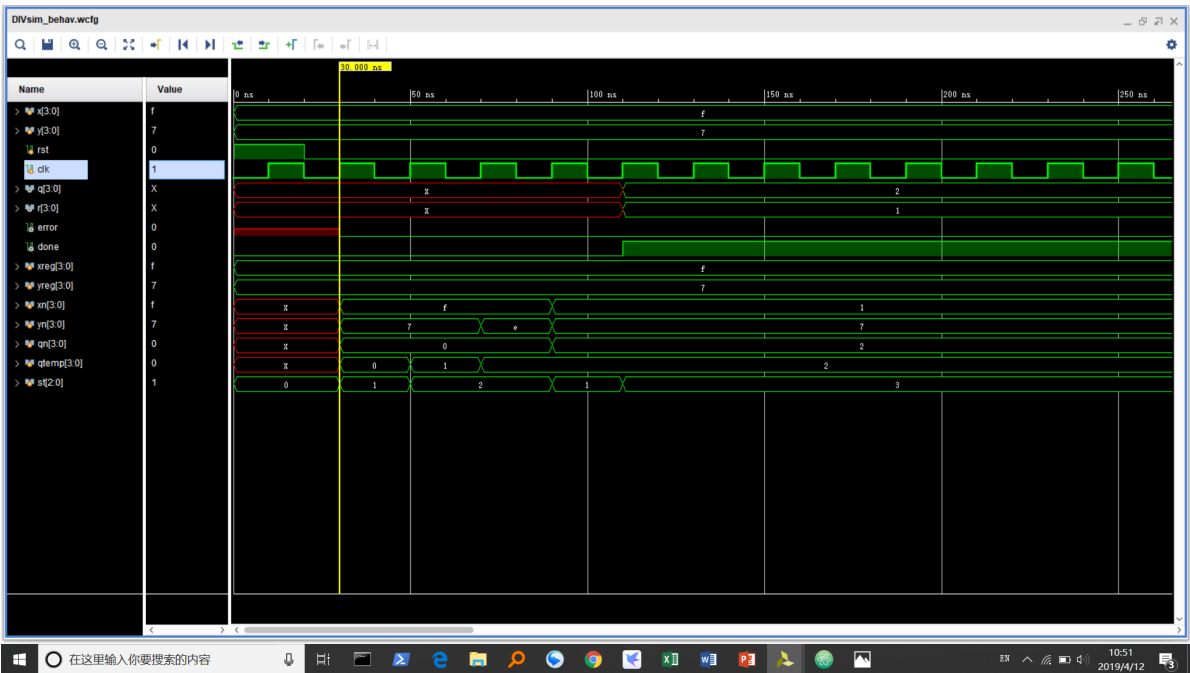

15除以7得2余1,5个周期， 下载也完全正确。

实验结果

实验结果符合预期，锻炼了自己的代码水平。

附录源码

SRT.v

```

module SRT(
    input [3:0] x0,
    input [3:0] x1,
    input [3:0] x2,
    input [3:0] x3,
    input rst,
    input clk,
    output reg [3:0] s0,
    output reg [3:0] s1,
    output reg [3:0] s2,
    output reg [3:0] s3,
    output done
);
    reg [3:0] y0,y1,y2,y3;
    reg [2:0] st;
    reg [5:0] in1,in2;
    wire [2:0] s,f;
    wire [5:0] out;
    assign s=3'b001;
    assign done=st[2]&st[1]&~st[0];
    ALU alu(in1,in2,s,out,f);
    always @ (posedge clk or posedge rst)
    begin
        if(rst)
        begin
            y0<=x0;y1<=x1;y2<=x2;y3<=x3;
            st<=3'b000;
        end
        else
        begin
            case(st)
                3'b000:begin in1={2'b00,y1};in2={2'b00,y0};#1;if(f[2]) begin
y0<=y1;y1<=y0; end end
                3'b001:begin in1={2'b00,y2};in2={2'b00,y1};#1;if(f[2]) begin
y1<=y2;y2<=y1; end end
                3'b010:begin in1={2'b00,y3};in2={2'b00,y2};#1;if(f[2]) begin
y2<=y3;y3<=y2; end end
                3'b011:begin in1={2'b00,y1};in2={2'b00,y0};#1;if(f[2]) begin
y0<=y1;y1<=y0; end end
                3'b100:begin in1={2'b00,y2};in2={2'b00,y1};#1;if(f[2]) begin
y1<=y2;y2<=y1; end end
                3'b101:begin in1={2'b00,y1};in2={2'b00,y0};#1;if(f[2]) begin
y0<=y1;y1<=y0; end end
                3'b110: begin s0<=y0;s1<=y1;s2<=y2;s3<=y3;end
                default:st=3'b111;
            endcase
            if(st[2:1]!=2'b11)

```

```

    st=st+3'b001;
end
end
endmodule

```

DIV.v

```

module DIV(
    input [3:0] x,
    input [3:0] y,
    input rst,
    input clk,
    output reg [3:0] q,
    output reg [3:0] r,
    output reg error,
    output done
);
    reg [3:0] xreg,yreg,xn,yn,yn2,qn,qtemp;
    reg [2:0] st;
    assign done=~st[2]&st[1]&st[0];
    always @ (posedge clk or posedge rst)
    begin
        if(rst)
            begin
                xreg<=x;yreg<=y;
                st<=3'b000;
            end
        else
            begin
                case(st)

                    3'b000:
                    begin
                        if(~|yreg)
                        begin
                            st<=3'b011;
                            error<=1'b1;
                        end
                    end
                    else
                    begin
                        yn<=yreg;
                        xn<=xreg;
                        qn<=0;
                        qtemp<=0;
                        error<=1'b0;
                        st<=3'b001;
                    end
                end

                    3'b001:
                    begin
                        if(xn<yn)

```

```
begin
q<=qn;
r<=xn;
st<=3'b011;
end

else if(xn==yn)
begin
q<=qn+1;
r<=0;
st<=3'b011;
end

else
begin
qtemp<=1;
st<=3'b010;
end
end

3'b010:
begin
if(yn>7|yn+yn>xn)
begin
xn=xn-yn;
qn=qn+qtemp;
yn=yreg;
st=3'b001;
end
else
begin
yn=yn+yn;
qtemp=qtemp<<1;
end
end

3'b011:begin end
default:st=3'b100;
endcase
end
end

endmodule
```